


TRİSTÖRÜN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

TRİSTÖRLÜ REDRESÖRLERDE DİYOT VE TRİSTÖRÜN KORUNMA YÖNTEMLERİ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- Diyotları korumak için mutlaka yaklaşık 100ohm 5watt taş direnç ve 474nF 630volt kondansatör seri olarak bağlanıp diyotun artı ve eksisine paralel olarak bağlanmalıdır.
- Girişten tristör kontrollü cihazlarda yaklaşık 100ohm 11watt taş direnç, 1µF 1200volt kondansatör seri bağlanıp, uçlarına V20K 510 varistör paralel bağlanmalıdır. Tristörün giriş ve çıkışına bu koruma ünitesi paralel bağlanarak tristörün aşırı gerilimlerden zarar görmemesi sağlanmış olur.
- Tristörlerin etraftaki elektriksel parazitlerden etkilenmemesi için gejt ve katot uçlarının bağlantı kabloları burgulu olmalıdır. Blendajlı kablo kullanılması tavsiye edilir. Blendajlarının topraklama hattına bağlanması tavsiye edilir.
- Tristörlü redresörlerde plc seri haberleşme kabloları mutlaka alüminyum folyolu, burgulu kablo olmalıdır. (Ethernet kablosu diye bilinir. örnek: Nexans Essential F/UTP Category 5E 4PR 24AWG)
- Cihazlara mutlaka topraklama hattına bağlayınız. Blendajlı kabloları da topraklama hattına bağlayınız.
- Girişten tristör kontrollü cihazlarda tristör voltajı en az 1600V'tan az olmamalıdır ve akım değeri, tristör üzerinden çekilen akımın en az 3 katı olmalıdır.

KONU: A. TRİSTÖRÜN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

a) Tristörün yapısı ve çeşitleri :

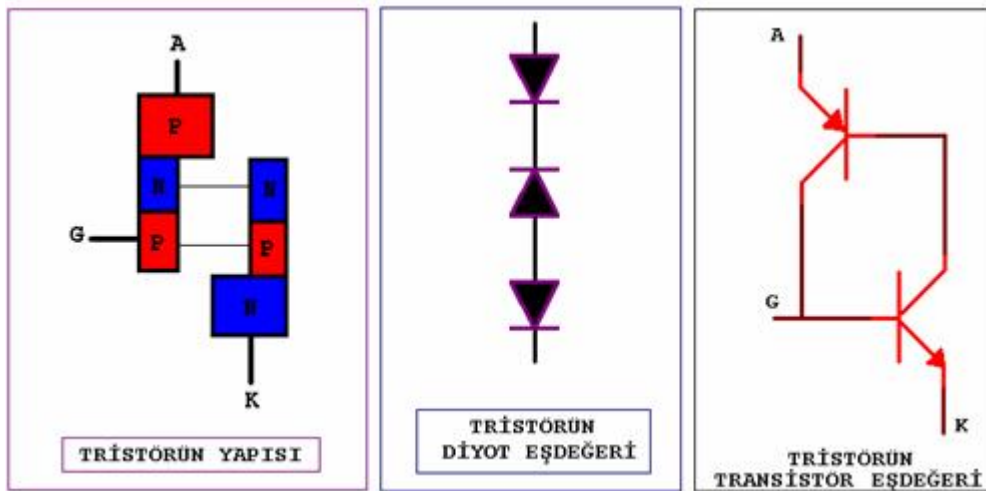

Tristör en az dört silisyum yarı iletken parçanın birleştirilmesinden oluşan , anahtar ve doğrultma görevi yapan bir elemandır. SCR (Silikon Kontrollü Redresör)

ismi de verilir. Değişik güçte tristörler imal edilmektedir. Çalışma sahası ; 50 V – 8000 V , 0.4 A – 4500 A arasında olabilmektedir.

Tristörler sırasıyla birbirini takip eden “ P ” ve “ N ” tipi silisyumdan yapılmış dört yarı iletken tabakadan yapılmıştır. Bu dört tabakanın en dışındaki “ P ” tabakası anot, diğer dıştaki “ N ” tabakası katot görevi yapar. Yapısındaki yarı iletkenler çeşitli kalınlıktadır ve değişik miktarlarda katkılandırılmıştır. Bu yüzden her katmanın iletkenliği farklıdır.


Yukarıdaki şekilde tristörün yapısı, diyotlu ve transistörlü eşdeğer devresi gösterilmiştir. Transistörlü eşdeğer devresinde G ucuna bir akım verilince NPN tipi transistör iletme geçerek kollektör akımı geçirmeye başlar. Bu kollektör akımı PNP tyransistör baz akımını sağladığı için PNP tipi transistörde hemen iletme geçer ve emiter – kollektör üstünden NPN tipi transistörün beyzine akım gönderir. Dolayısı ile G ucundan uygulanan akım kesilse bile transistörler birbirini besleme devam eder, iletimde kalırlar.

9 çeşit tristör vardır ;


- 1) Standart tristör: Ağır sanayi cihazlarında AC ve DC de 400 – 1000 Hz,4000V,1000A
- 2) Hassas tristörler : Düşük gerilimli elektronik devrelerde. 0,7V – 100uA ile tetiklenebilir.
- 3) Hızlı tristörler: 10 KHz' lik frekans sınırında çalıştırılabilirler.
- 4) Komplementer (Tamamlayıcı) tristör : Geyt anota yakındır. Negatif pals ile çalışır.
- 5) İki geytli tetrod tristör
- 6) Geyt ile yalıtkan olan tristör (GTO) , (GCS)
- 7) Fototristör
- 8) Asimetrik çok hızlı tristör (ASCR)
- 9) Amplifikatör geytli tristör.

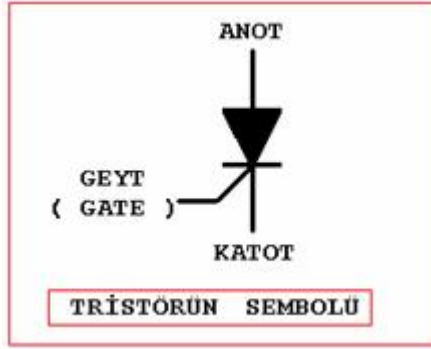b) Tristörün uçlarının açıklanması :

Aşağıda bir tristörün sembolü gösterilmektedir. Tristör 3 elektrotlu (uç , ayak) bir elemandır. Bu uçlar Anot, katot ve geyt (gate , kapı)' dir.



c) Tristörün çalışması :

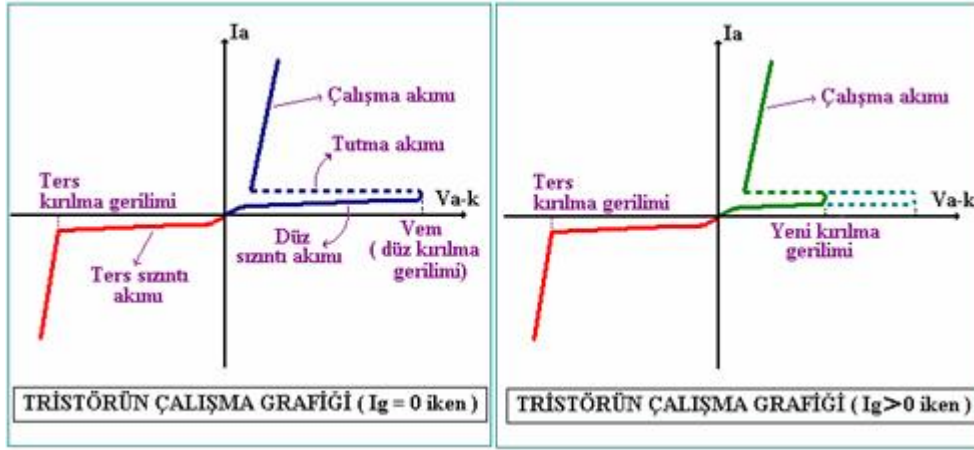

Tristörü doğru polarize etmek için anotuna (+) katotuna (-) gerilim verilmelidir. Uygulanan bu gerilim değeri çok arttırılırsa bir noktadan sonra tristör aniden ilettime geçip A -K direnci dolayısı ile A - K voltajı düşer geçen akım artar. Eğer ters polarize edilip gerilim arttırılırsayine bir noktadan sonra ters yönde ani akım artışı olur. Bu ise istenmeyen bir durumdur ve tristörü bozar. Tristörün doğru polarize edilip A -K voltajının arttırılması ile ilettime geçirilmesi kullanılan bir yöntem değildir. Çoğunlukla A - K doğru polarize edildikten sonra geyte ufak bir gerilim darbesi verilip tristör ilettime geçirilir. Tristör bu şekilde ilettime geçtikten sonra geyt gerilimi kesilse bile tristör iletimde kalır.

d) Tristörün kullanım alanları :

Kumandalı doğrultucular, elektronik kontaktörler, zaman rölesi, DC ve AC motorların hızlarının ayarlanması ve dönüş yönlerinin değiştirilmesinde kullanılır.

KONU: B. TRİSTÖR TETİKLEME YÖNTEMLERİ

a) Tristörü tetikleme ve yöntemlerinin açıklanması:

Tristör birden fazla yöntemle ilettime geçirilebilir. Bu metotlar şunlardır.

- Anot-Katot gerilimdeki hızlı bir değişim: Anot - Katot gerilimi iletim yönünde çok hızlı bir değişim gösterirse tristörü ilettime geçirebilir. Nedeni de tristörün birleşim bölgelerinin bir kondansatör gibi davranmasıdır.
- Doğru yönde Anot - Katot geriliminin çok arttırılması : Geyt gerilimi sıfırken ($I_g=0$) anot - katot gerilimi çok arttırılırsa tristör kırılma voltajından sonra ilettime geçer.
- Işıkla tetikleme : Diyot ve transistörlerde olduğu gibi tristörlerde de foto elektrik etkisi ile elektron hareketi başlatılabilir. Işık bir mercekle yardımıyla silisyum yapıya uygulanır. Anot katot arası iç direnç küçülerek tristör ilettime geçer.
- Sıcaklığın arttırılması : Sıcaklığın artması ile tristör ilettime geçebilir. Ancak bu istenmeyen bir durumdur. Tristörün birleşim noktasındaki ısının artması kaçak akımların artmasına neden olur. Eğer kaçak akım seviyesi eşik seviyesini geçerse tristör kendiliğinden ilettime geçer.
- Geyt'ine düşük gerilim, küçük akım uygulama : Ençok kullanılan yöntemdir. Geyt'e uygulanan düşük gerilimlerle, büyük gerilim ve akımlı devreler kontrol edilir. Tristörün anot - katot arası direnci çok büyüktür. Geyt'e uygulanan düşük gerilim, anot - katot arası direnci küçültür ve tristör ilettime geçer. Bu yöntem DC ve AC devrelerde uygulanırken devre özelliklerinden dolayı farklı şekillerde uygulanır. Tristörü DC' de tetiklemek gayet basitken AC' de tetiklemek için Geyt polarması doğrultulmalıdır.

b) Tristörün DC' de tetikenmesi yöntemi :




Tristörün DC tetiklenmesinde geyte tetikleme veren S anahtarı açık olduğu sürece Anot ve katot'un doğru polarma olması , tristörün çalışması için yeterli değildir. S anahtarı kapatılınca tristörün geyt ucu tetikleme voltajını alacağından ilettime geçer ve yükü (lambayı) çalıştırır. Artık geyt akımı kesilse bile tristör iletimde kalıp lamba yanmaya devam edecektir. Geyt'i tetiklemek için birinci şekilde ayrı bir kaynak kullanılmış ikinci şekilde ise aynı kaynaktan tetikleme voltajı alınmıştır.

c) Tristörün AC' de tetiklenmesi yöntemi :

Tristörü AC' de çalıştırmak DC' de çalıştırmaya nazaran biraz daha dikkat isteyen durumdur. Çünkü AC voltajda bilindiği üzere akım yönü devamlı değişmektedir.

Yani tristörün Anot - Katot ucu devamlı polarma deęiřtirmektedir. A-K arasına bir süre pozitif alternans gelirken bir süre de negatif alternans gelir. Pozitif alternanslarda tristör tetiklenirse iletme geçer negatif alternanslarda ise Anot-Katot zaten ters polarma olduęu için akım geçirmez. Yani yalıttır. Yalnız her pozitif alternanstan önce tristör yalıttır olacağı için her pozitif alternansta tetikleme verilmelidir. Bu işlem AC gerilimin bir kısmının deęerinin düşürölüp sadece pozitif kısımlarının seçilip geyt'e uygulanması ile sağlanır. Yani A-K üstündeki voltaj paralel bir koldan gerilimi düşürölüp bir diyot ile sadece pozitif kısımlar seçilir ve geyte uygulanır. Bununla ilgili devre şeması aşağıda gözükmektedir.

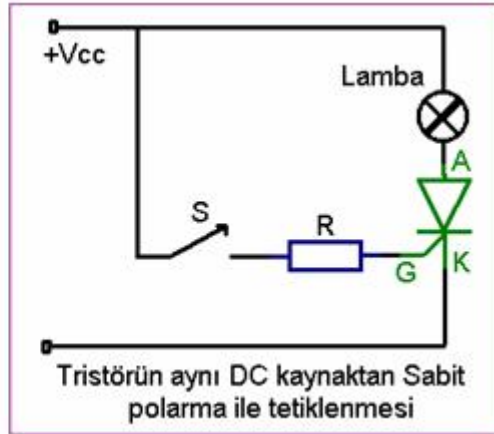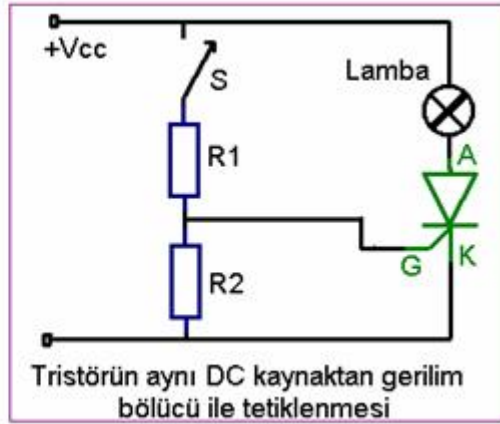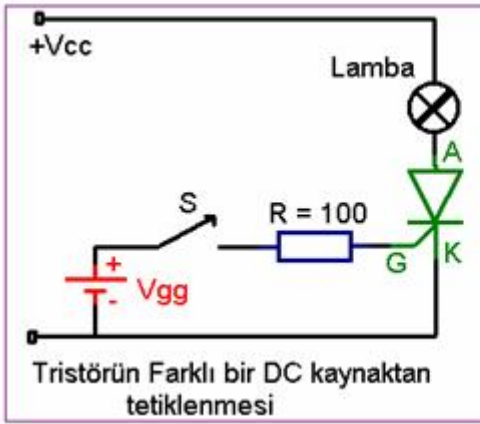d) Tristörün tetikleme yöntemlerinin şekille gösterilmesi:



KONU: C. TRİSTÖRÜ DURDURMA YÖNTEMLERİ

a) Tristörü durdurma yöntemlerinin açıklanması :

DC gerilimde tristör bir defa tetiklendiğinde tetikleme gerilimi kaldırılrsa bile sürekli iletimde kalır. DC gerilimde çalışma devam ederken tristörü durdurmak gerekebilir. Tristörü durdurmak için , seri anahtarla durdurma, paralel anahtarla durdurma ve kapasitif durdurma yöntemleri uygulanır. Temelde bütün bu yöntemler tristörün anot akımını kesmeyi amaçlamaktadır.


b) Tristörün seri anahtarla durdurulması :



Tristörün anot akımının geçtiği yol üstüne anahtar koyup, açarsak anot akımı kesilip tristör durdurulur. Anahtar tekrar kapansa bile çalışmaz. Çalışması için geyte tetikleme vermek gerekir. Şekildeki devrede S1 ve S2 anahtarları açıldığı zaman anot akımı kesilerek tristör yalıtım durumuna geçer.


Odaklayıcı soru : AC devrede tristörü durdurmak için anot akımını kesmek gerekli midir?

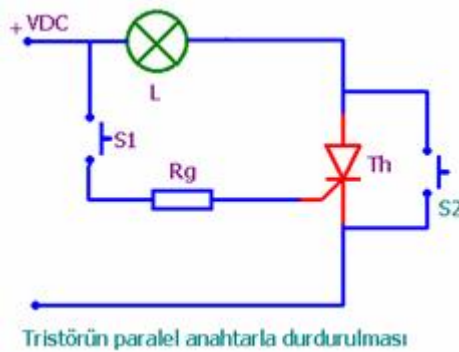c) Tristörün paralel anahtarla durdurulması :




Tristöre paralel bir anahtar bağlayarak da anot akımı kesilebilir. Çünkü anahtara basıldığı anda anot akımının tamamı anahtar üstünden geçer , anahtar tristörün A - K arasını kısa devre etmektedir. Anahtardan elimizi çeksek bile artık tristör çalışmaz. Çalışması için geyte tekrar tetikleme vermek gerekir. Şekildeki devrede S2 anahtarı tristörü durduran anahtardır.

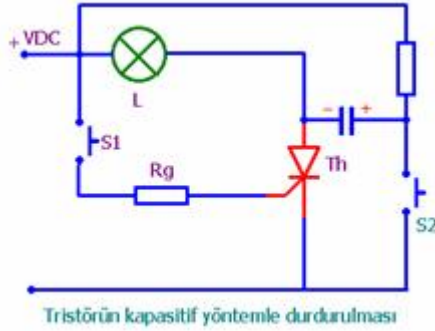d) Tristörün kondansatör ile durdurulması :



Tristörün A - K arasına bir an ters gerilim uygulamak tristörü yalıtım durumuna getirebilir. Ters gerilimi ayrı bir kaynak vasıtasıyla uygulayabileceğimiz gibi yüklü bir kondansatörü tristör üstünden ters deşarj etmek vasıtasıyla da sağlayabiliriz. Bu yönteme "zorlanmış komitasyon" yöntemi de denmektedir. Yukarıdaki devrede S1 ile tristör ilettime geçirildiğinde kondansatör de direnç üstünden kısa bir sürede şarj olur. Daha sonra S2 butonuna basınca yüklü kondansatör tristörün katodundan anoduna doğru deşarj olmak isteyecektir. Akmakta olan anot akımına zıt yönde olan bu deşarj akımı kısa süreli yüksek bir değerde olduğu için anot akımını bir an engelleyip tristörün yalıtıma gitmesine neden olur.

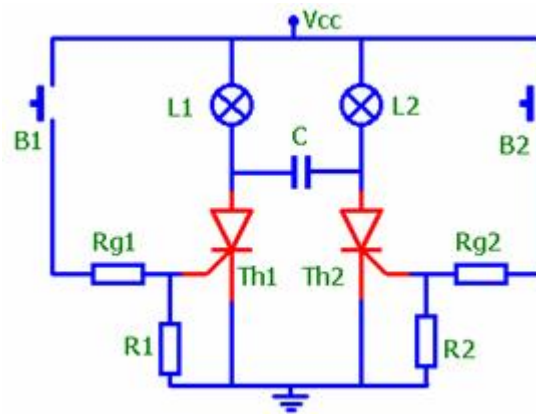e) Tristörü durdurma yöntemlerinin şekil çizerek açıklanması :



Şemadaki devrede tristörlerin her biri ilettime geçerken diğerini kapasitif yolla yalıtım durumuna sokar.

KONU: D. TRİSTÖRÜ KORUMA YÖNTEMLERİ

1. Tristörü koruma yöntemlerinin açıklanması:

Tristörlerin, üzerlerinden geçen akımların yüksek olmasından dolayı çok dikkatli kullanılmaları gerekir. Tristörün bozulması, tristöre zarar verdiği gibi kullanıldığı sisteme veya makineye da zarar verir.

Örneğin sanayide tristörler motor kontrol devrelerinde oldukça sık kullanılırlar. En ufak bir hatada tristör bozulursa motorun tam devirde dönmesine yol açabilir. Bunun sonucunda makinenin zarar görmesi kaçınılmazdır.

Tristörün korunmasını iki bölümde toplayabiliriz.

- a) Geyt tetikleme devresinin korunması
- b) Anot – Katot devresinin korunması.

- a) Geyt tetikleme devresinin korunması: Tristörler P-N bileşimlerinden oluşan yarı

iletken parçalar olduğu için direkt olarak besleme gerilimine bağlanmaz. Çünkü üzerlerinden fazla akım geçeceğinden tristör bozulur. Bu yüzden Tristör geyt ucundan tetiklenirken seri bir direnç üzerinden gerilim uygulanır. Bu direnç geyt ucundan aşırı akım geçişini engeller. Direnç değeri hesaplanırken uygulanan Geyt gerilimi (V_{gg}), Tristörün geyt ucunun çekeceği akım ve tristör iletimdeyken geyt-katot voltajı dikkate alınır. Tristörlerin geyt voltajı genellikle bir kaç volt civarındadır.

- b) Anot-katot devresinin korunması : Tristör kullanılırken, anot akımının dayanabileceği değerden fazla olmaması gerekir. Bu yüzden bir tristör asla yüksüz çalıştırılmaz. Yükte çalıştırılırken de tristör yük akımını kaldırabilecek değerde seçilir. Eğer yük akım değeri maksimum anot akımına yakın değerlerdeyse, bu durumda da tristör için yeterli bir soğutma sağlanmalıdır. Her ne kadar tristörden makul bir seviyede akım geçse de , bu akım değeri sınıra yakın olduğu için tristörün ısınmasına yol açar ve 130°C civarında tristörün bozulmasına sebep olur.

Ayrıca tristör kullanılırken ileri ve ters kırılma gerilimleri de dikkate alınmalıdır. Ters yöndeki aşırı bir gerilim yine tristörü bozar. Bu yüzden tristör kırılma voltajları yeterince yüksek olanlar seçilmelidir.

2. Tristörün aşırı akımda çalışmasının sakıncaları:

Tristör aşırı akımda çalıştırılırsa tristörde ısınma meydana gelir. Bu ısı belli bir seviyeyi aşarsa tristör bozulur. Ayrıca dayanabildiği en fazla geyt ve anot akımlarının üstünde akım değerleri uygulanırsa p-n bileşimleri ya kısa devre olur ya da bağlantıları eriyerek kopar ve açık devre olur.

3. Tristörün aşırı gerilimde çalışmasının sakıncaları:

Tristörün geytine aşırı gerilim uygulanırsa üzerinden fazla akım geçip bozulmasına yol açar. Eğer aşırı gerilim Anot-Katoda uygulanıyorsa ya düzensiz ilettime geçme durumları olur ya da tristörün bozulmasına sebep olur.


Tristörü aşırı gerilimden korumada varistör kullanımı:


Varistör, elektronik devre elemanı olan varistör doğrusal olmayan bir direnç özelliği gösterir. Genellikle çinko oksitten yapılır. Varistör gerilimi olarak bilinen gerilimin altında neredeyse hiç akım çekmez. Gerilim değeri çalışma voltajını geçtiğinde direnci hızlı bir şekilde düşerek akım çekmeye başlar. Genellikle elektronik sistemlerin girişine paralel takılarak aşırı gerilimlerde devreye girmesi ve gerilimin daha da yükselmemesi amaçlanır.

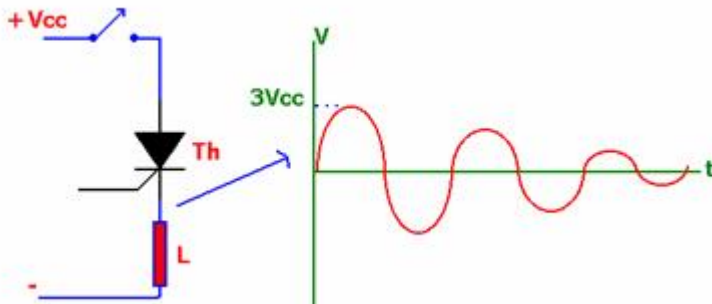4. Endüktif yüklerde tristörü korumanın önemi:

Bir tristörde yük olarak bobin kullanılıyorsa, herhangi bir sebeple tristörün yalıtıma geçirilmesi ve yük akımının aniden kesilmesi sonucunda yük olarak kullanılan bobin uçlarında besleme geriliminin yaklaşık üç katı genliğe sahip, yük frekanslı bir gerilim oluşur. Bu gerilimin genliği besleme geriliminin üç katından başlayarak gittikçe söner ve bir süre sonra sifıra düşer. Ancak kısa bir süre için de olsa tristörün dayanma gerilimini aştığı takdirde tristöre hasar verebilir.

Tristörü bu gibi durumlarda korumak için şu gibi tedbirlere başvurulur; Yüksek frekanslı gerilimin çabuk sönmelerini sağlamak için yüke paralel bir kondansatör bağlanabilir. Ayrıca tristöre zıt yönde gerilim yüklenmesini önlemek için tristörün anot-katod arasına veya yüke paralel ters yönde diyot bağlanabilir.



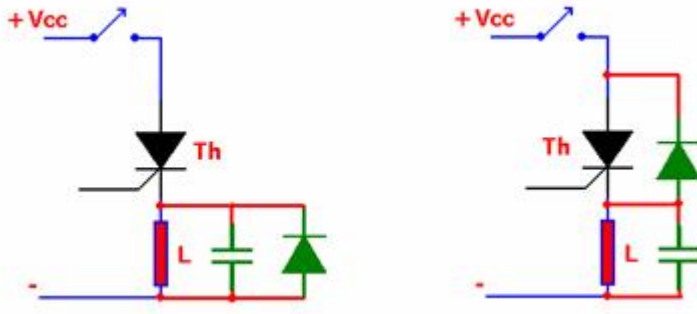

E. TRISTORLERDE YARIM VE TAM DALGA GUC KONTROLU


1. Guc kontrolunun tanimi :

Bir cihazın akım, gerilim, frekans, faz, iletim zamanı oranı (duty-cycle) gibi özelliklerini değiştirerek çalışma gücünün ayarlanmasına güç kontrolü denir.

2. Tristorlerde güç kontrolü çeşitleri :

Tristorlerde güç kontrolü tristorun tetiklenme zamanının değiştirilip iletimde kalma oranının değiştirilmesi ile yapılır. Temelde yarım dalga ve tam dalga olmak üzere 2 çeşit güç kontrolü vardır. Tristorlerle güç kontrolünün en büyük avantajı gereksiz güç harcamasının olmamasıdır.

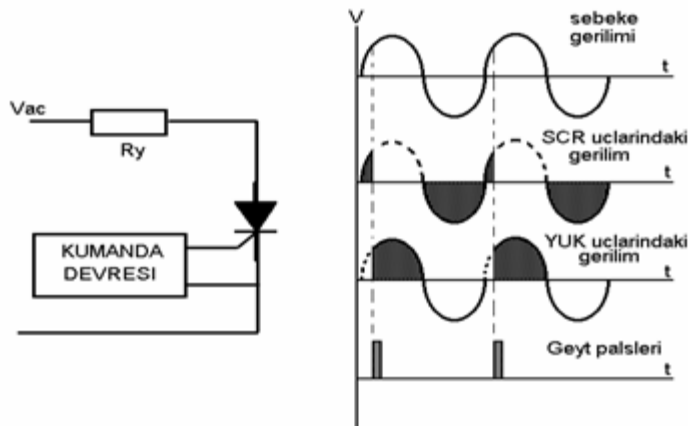3. Yarım dalga güç kontrolünün şekil üstünde açıklanması :



Tristorler dalga seklinin sadece bir saykilini kontrol eder (dogrultur) . Negatif alternansta tristor yalitimda oldugu icin yuk akimi sifirdir. Tetikleme pals zamanlamasini degistirerek sebeke voltajinin 0 - 180 dereceleri arasi kontrol edilebiliriz.

4. Yarim ve tam dalga guc kontrolu arasindaki farklar:

- Yarim dalga tristorlu dogrultmaclar pozitif alternansi, tam dalga tristorlu dogrultmaclar ise her iki alternansi dogrultur.
- Yarim dalga tristorlu dogrultmaclarda bir tane tristor kullanilir. Tam dalga tristorlu dogrultmaclar ise iki tane tristor kullanilir.
- Yarim dalga tristorlu dogrultmaclarda ortak uclu trafo kullanilmasina gerek yoktur. Tam dalga tristorlu dogrultmaclar ise ortak uclu trafo kullanilmasina gereklidir.